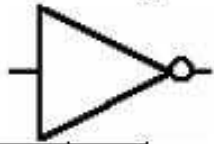
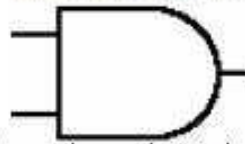


Bramka NOTRealizacja matematyczna: $y = \bar{a}$ 


a	y
0	1
1	0

Bramka ANDRealizacja matematyczna: $y = ab$ 


a	b	y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Bramka ExORRealizacja matematyczna: $y = a \oplus b$ 

a	b	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

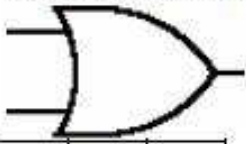Bramka ORRealizacja matematyczna: $y = a + b$ 

a	b	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

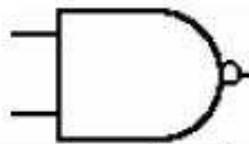Bramka NANDRealizacja matematyczna: $y = \overline{ab}$ 

a	b	y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Bramka NORRealizacja matematyczna: $y = \overline{a + b}$ 

a	b	y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0